


Lab 4 report

实验目的与内容

1. 简述本次实验做的内容以及本次实验的目的、逻辑设计

- 通过 Verilog 硬件描述语言实现一个可用的完整单周期 CPU。实验四进行单周期CPU访存和跳转指令相关的功能部件的搭建。
- 此次实验在实验三的基础上进行其他类型指令的执行，实现CPU的各子模块的设计，包括实现 SLU、BRANCH 等模块，最后需要在龙芯框架中运行仿真测试并上板验证结果。

2. 请参照PPT画出你设计的各模块的框图和数据通路，

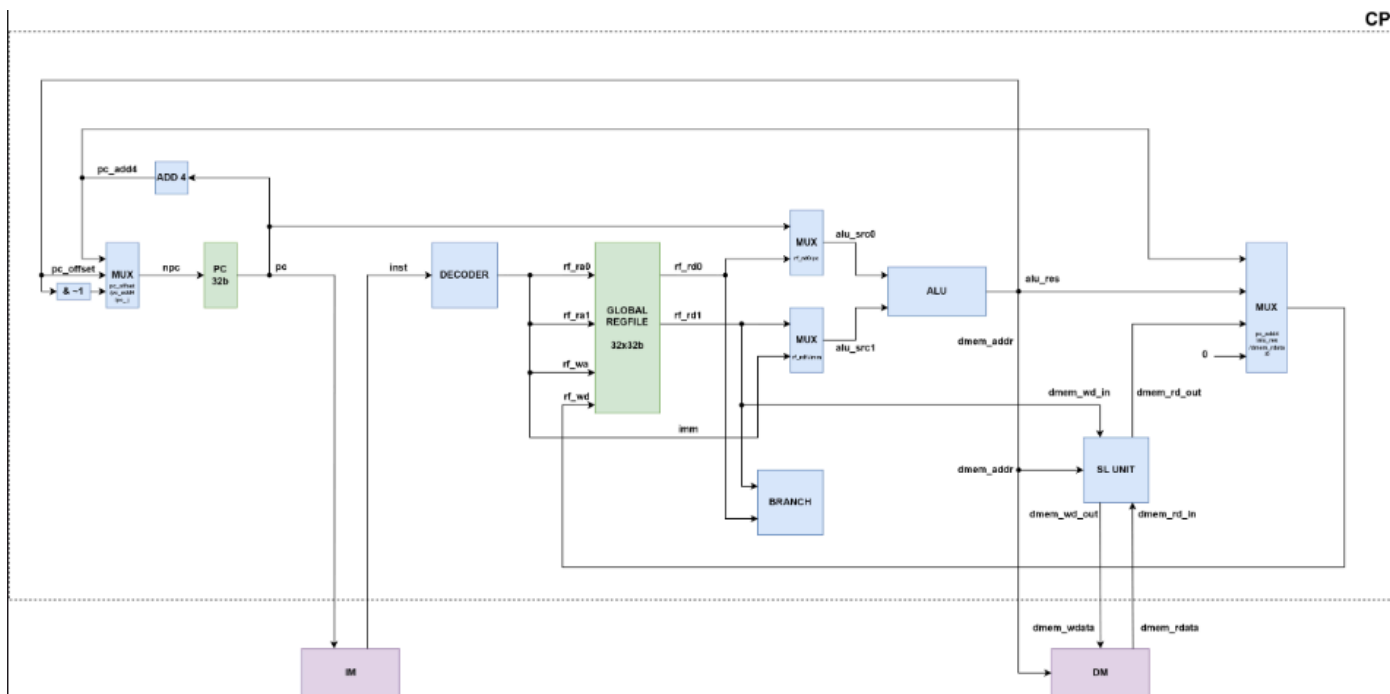

3. 如果存在状态机，请绘制出状态机的状态转换图；


无。

4. 请贴出较为核心的代码设计代码，并加以解释说明。

见第二部分。

具体实验任务

NPC选择器

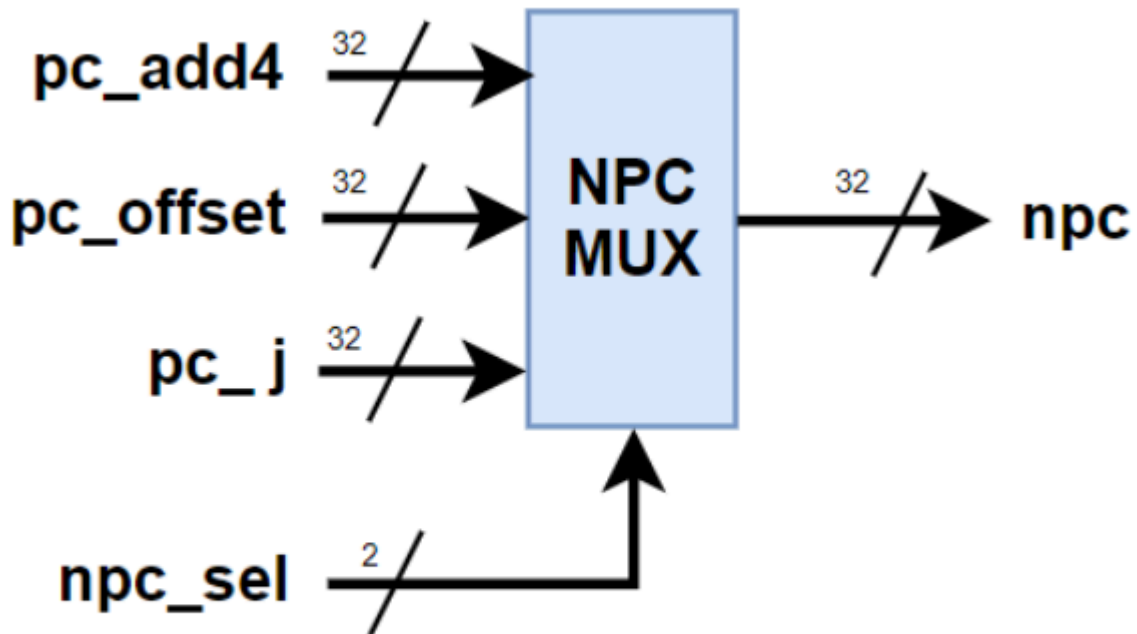

NPC 选择器示意图

在龙芯操作指令中，不需要用到 `pc_j`，但为方便起见，我们还是将选择信号定义为两位，`npc_sel` 信号我们在译码阶段产生即可，此处实现对下一条指令取值地址做选择即可。

```

module NPC_MUX (
    input          [ 31: 0]      pc_add4,
    input          [ 31: 0]      pc_offset,
    //input        [ 31: 0]      pc_j,
    input          [ 1 : 0]      npc_sel,


    output reg      [31 : 0]      npc
);

always @(*) begin
    if(npc_sel == 2'b00)begin
        npc = pc_add4;
    end
    else if(npc_sel == 2'b01)begin
        npc = pc_offset;
    end
    else
        npc = 32'b0;
    end
endmodule

```

分支模块

 任务：可以注意到，跳转相关的指令源操作数和 ALU 的来源相同，因此可以直接接线到 BRANCH 的输入进行判断。跳转条件根据指令定义进行执行即可，该部分利用 case 语句完成。



分支模块示意图

```

`define beq      4'b0001
`define bne      4'b0010
`define blt      4'b0011
`define bge      4'b0100
`define bltu     4'b0101
`define bgeu     4'b0110
`define jirl     4'b0111
`define b        4'b1000
`define bl       4'b1001

```

```

module BRANCH(
    input                [ 3 : 0]          br_type,

    input                [31 : 0]          br_src0,
    input                [31 : 0]          br_src1,

    output reg           [ 1 : 0]          npc_sel
);

```

```

reg signed [31:0] a_signed;
reg signed [31:0] b_signed;
always @(*) begin
    a_signed = $signed(br_src0);
    b_signed = $signed(br_src1);
end

```

```

always @(*) begin
    case (br_type)
        `beq:begin
            if(br_src0 == br_src1)begin
                npc_sel = 2'b01;
            end
            else
                npc_sel = 2'b00;
        end
        `bne:begin
            if(br_src0 != br_src1)begin
                npc_sel = 2'b01;
            end
            else
                npc_sel = 2'b00;
        end
        `blt:begin

```

```

        if(a_signed < b_signed)begin
            npc_sel = 2'b01;
        end
        else
            npc_sel = 2'b00;
        end
    `bge:begin
        if(a_signed >= b_signed)begin
            npc_sel = 2'b01;
        end
        else
            npc_sel = 2'b00;
        end
    end
    `bltu:begin
        if(br_src0 < br_src1)begin
            npc_sel = 2'b01;
        end
        else
            npc_sel = 2'b00;
        end
    end
    `bgeu:begin
        if(br_src0 >= br_src1)begin
            npc_sel = 2'b01;
        end
        else
            npc_sel = 2'b00;
        end
    end
end

```

//-----

```

    `b:begin
        npc_sel = 2'b01;
    end
    `bl:begin
        npc_sel = 2'b01;
    end
    `jirl:begin
        npc_sel = 2'b01;
    end
    default: begin
        npc_sel = 2'b00;
    end
endcase

```

```
end
```

```
endmodule
```

- 此外，按照cpu数据通路的要求，pc 自增的操作在cpu模块中完成而不在PC 寄存器中完成。

```
wire    [31 : 0]    cur_pc,cur_npc,cur_inst;  
assign cur_npc = cur_pc + 32'h4;//CPU模块中的wire操作
```

译码器的修改

任务：负责根据输入的指令生成相应的控制与数据信号。实验三需要实现所有寄存器指令的译码。根据龙芯的编码规则需要分别取出指令中源寄存器，目的寄存器，操作码以及生成寄存器堆的写使能信号。除此之外，实验四需要生成新定义模块需要的控制和选择信号，例如访存类型，跳转类型的区分等等。

具体代码如下：（以访存指令ld.w为例）


- 在指令操作码部分，我们注意到其实将访存操作移出 ALU 之后，所用访存指令都只涉及到地址偏移的计算，因此本质上都是加法指令，因此翻译的操作码也与加法相同。
- 此外生成 LD.W 对应的访存类型，访存指令不涉及跳转，不涉及跳转的指令我们统一设置为0。

//涉及到了访存指令。

```
else if(inst[31:22] == 10'b00101_00010)begin//ld.w rd,rj,si12-----LD : 24  
    alu_op = 5'b00000;//24  
    imm = {{20{inst[21]}},inst[21:10]};  
    rf_ra0 = inst[9 : 5];           //ra0 = rj  
    rf_ra1 = inst[14:10];           //ra1 = rk  
    rf_wa  = inst[4 : 0];           //wa  = rd  
    rf_we  = 1'b1;  
    alu_src0_sel = 1'b1;  
    alu_src1_sel = 1'b1;  
  
    dmem_access = 4'b0001;  
    rf_wd_sel = 2'b10;  
    br_type = 4'b0;  
  
    dmem_we = 1'b0;
```

```
end
```

访存控制单元——SLU

 

访存控制单元示意图

- 这一块根据IP核的寻址特性（按四的倍数寻址），设置加载/存储的规则，同时不允许非法的访问（例如半字访问对中间两字进行访问）。
- 同时注意 ST 系列存储半字和一个字节，都只存储低位。（本人在这里摔了大坑）。


```

module SLU (
    input                [31 : 0]          addr,
    input                [ 3 : 0]          dmem_access,

    input                [31 : 0]          rd_in,
    input                [31 : 0]          wd_in,

    output reg           [31 : 0]          rd_out,
    output reg           [31 : 0]          wd_out
    //output reg         [31 : 0]          dmem_wa
);

```

```

wire [1:0] temp;//0~3
assign temp = addr[1:0];

```

```

always @(*) begin
    case (dmem_access)
        4'b0001: begin//ld.w指令
            wd_out = wd_in;
            rd_out = rd_in;
            //dmem_wa = 0;
        end
        4'b0010: begin//ld.h指令_加载半字。
            wd_out = wd_in;
            //dmem_wa = 0;
            case (temp)
                2'b00: begin
                    rd_out = {{16{rd_in[15]}},rd_in[ 15 : 0]};
                end
                2'b10: begin
                    rd_out = {{16{rd_in[31]}},rd_in[31 : 16]};
                end
                default: begin
                    rd_out = 32'b0;
                end
            endcase
        end
        4'b0011: begin//ld.b指令_加载一个字节
            wd_out = wd_in;
            //dmem_wa = 0;
            case (temp)
                2'b00: begin
                    rd_out = {{24{rd_in[7]}},rd_in[ 7 : 0]};

```

```

        end
        2'b01: begin
            rd_out = {{24{rd_in[15]}},rd_in[ 15 : 8]};
        end
        2'b10: begin
            rd_out = {{24{rd_in[23]}},rd_in[ 23 : 16]};
        end
        2'b11: begin
            rd_out = {{24{rd_in[31]}},rd_in[31 : 24]};
        end
    endcase
end

```

4'b0100:begin//ld.hu指令_加载半字。

```

    wd_out = wd_in;
    //dmem_wa = 0;
    case (temp)
        2'b00: begin
            rd_out = {{16'b0},rd_in[ 15 : 0]};
        end
        2'b10: begin
            rd_out = {{16{1'b0}}, rd_in[31:16]};
        end
        default:begin
            rd_out = 32'b0;
        end
    endcase
end

```

4'b0101:begin//ld.bu指令_无符号加载一个字节

```

    wd_out = wd_in;
    //dmem_wa = 0;
    case (temp)
        2'b00: begin
            rd_out = {{24'b0},rd_in[ 7 : 0]};
        end
        2'b01: begin
            rd_out = {{24'b0},rd_in[ 15 : 8]};
        end
        2'b10: begin
            rd_out = {{24'b0},rd_in[ 23 :16]};
        end
        2'b11: begin

```

```

        rd_out = {{24'b0},rd_in[31 : 24]};
    end
endcase
end
4'b0110: begin//st.w指令
    wd_out = wd_in;
    rd_out = rd_in;
    //dmem_wa = addr;

end

4'b0111:begin//st.h指令_存储半字。
    rd_out = rd_in;
    //dmem_wa = addr;
    case (temp)
        2'b00: begin
            wd_out = {rd_in[31 : 16],wd_in[ 15 : 0]};
        end
        2'b10: begin
            wd_out = {wd_in[31 : 16],rd_in[ 15 : 0]};
        end
        default:begin
            wd_out = 32'b0;
        end
    endcase
end

4'b1000:begin//st.b指令_存储一个字节
    rd_out = rd_in;
    case (temp)
        2'b00: begin
            wd_out = {rd_in[ 31 : 8],wd_in[ 7 : 0]};
        end
        2'b01: begin
            wd_out = {rd_in[ 31 : 16],wd_in[ 15 : 8],rd_in[ 7 : 0]};
        end
        2'b10: begin
            wd_out = {rd_in[ 31 : 24],wd_in[ 23 : 16],rd_in[ 15 : 0]};
        end
        2'b11: begin
            wd_out = {wd_in[ 31 : 24],rd_in[23 : 0]};
        end
    endcase
end

```

```
end

default: begin
    rd_out = 32'b0;
    wd_out = 32'b0;
end
endcase
end
endmodule
```

仿真结果

```
[ 95%] Building CXX object CMakeFiles/sim.dir/main.cpp.o
[100%] Linking CXX executable sim
[100%] Built target sim
Time: 2124      Instruction Count: 1061
SIMULATION END.
ubuntu@VM7667-juewang:~/Desktop/LA32R-Simulation-Framework_lab4$ ./qq.sh
Time: 2124      Instruction Count: 1061
HIT GOOD TRAP.
SIMULATION END.
Dumping waveform.
Time: 2124      Instruction Count: 1061
SIMULATION END.
ubuntu@VM7667-juewang:~/Desktop/LA32R-Simulation-Framework_lab4$ ./q.sh
Time: 2124      Instruction Count: 1061
SIMULATION END.
Dumping waveform.
Time: 2124      Instruction Count: 1061
SIMULATION END.
ubuntu@VM7667-juewang:~/Desktop/LA32R-Simulation-Framework_lab4$
```

在龙芯仿真框架下进行仿真验证，结果正确符合预期。

上板结果

uart show>

FPGAOL UART xterm.js 1.1

USTC COD Project

User: R;

----- CPU -----

User: RR 0 16;

00000000 1C0005A4 1C0005A4 00000000

00000000 00000000 1C8001B7 7FB437FF

036A0000 CA000000 1C80084A 1C000550

0030365D 00000000 000009CA 00000000

User:

上板结果前16个寄存器的值与 LARS 运行结果一致。

总结

1. 如图

1. 假设我们的存储器支持掩码访问，其对应接口如下：

```
1 module MEM (  
2     input      [ 0 : 0]      clk,  
3     input      [ 9 : 0]      a,  
4     output     [31 : 0]      spo,  
5     input      [ 0 : 0]      we,  
6     input      [31 : 0]      d,  
7     input      [ 3 : 0]      mask  
8 );
```

其中，`mask` 为高电平有效的控制信号，`mask[0]` 控制当前正在访问的字的最低字节是否有效；`mask[3]` 控制当前正在访问的字的最高字节是否有效。例如，如果 `a = 0x4`，`we = 1`，`d = 0x12345678`，`mask=4'B0110`，则数据存储器对应的操作为

```
M[0x4] <- M[0x4]  
M[0x5] <- 0x56  
M[0x6] <- 0x34  
M[0x7] <- M[0x7]
```

读操作则会将 `mask` 为 0 的字节置为 0。例如，如果 `a = 0x4`，`we = 0`，`mask=4'B0110`，则读出的结果为

```
{8'B0, M[0x6], M[0x5], 8'B0}
```

请重新设计 `SL_UNIT` 单元。你可以自行添加相关模块所需要的端口。注意：本题的前提是我们假设存在这样的存储器 IP 核，你并不需要实现这个 IP 核，也不需要仿真或上板，仅阐述 `SL_UNIT` 单元的设计方案即可。

• 设计方案：

- 声明四个临时寄存器，分别用于写入（读取）的每一个字节操作后的暂时结果。
- 对控制信号 `we` 做判断，以决定是加载还是存储。
- 依次对每一位 `mask` 进行判断，如果为 1 则进行相应的加载和存储处理。
- 在存储中，未访问的仍保持原值。在加载中，无效的字节全部置 0。
- 每一轮的临时寄存器通过 `assign` 语句接到下一个寄存器的结果。
- 最后将结果输出。

2. 请指出本次实验的 CPU 中可能的关键路径。

- 关键路径从 `pc` 计数开始，随后进入指令存储器取指，然后进行译码，进入寄存器堆取出操作数，经过多路选择器后进入 `alu` 计算，计算结果进入 `SLU` 作为寻址地址加载数据，经过最后的选择器写回寄存器堆，这个是一个可能的关键路径。